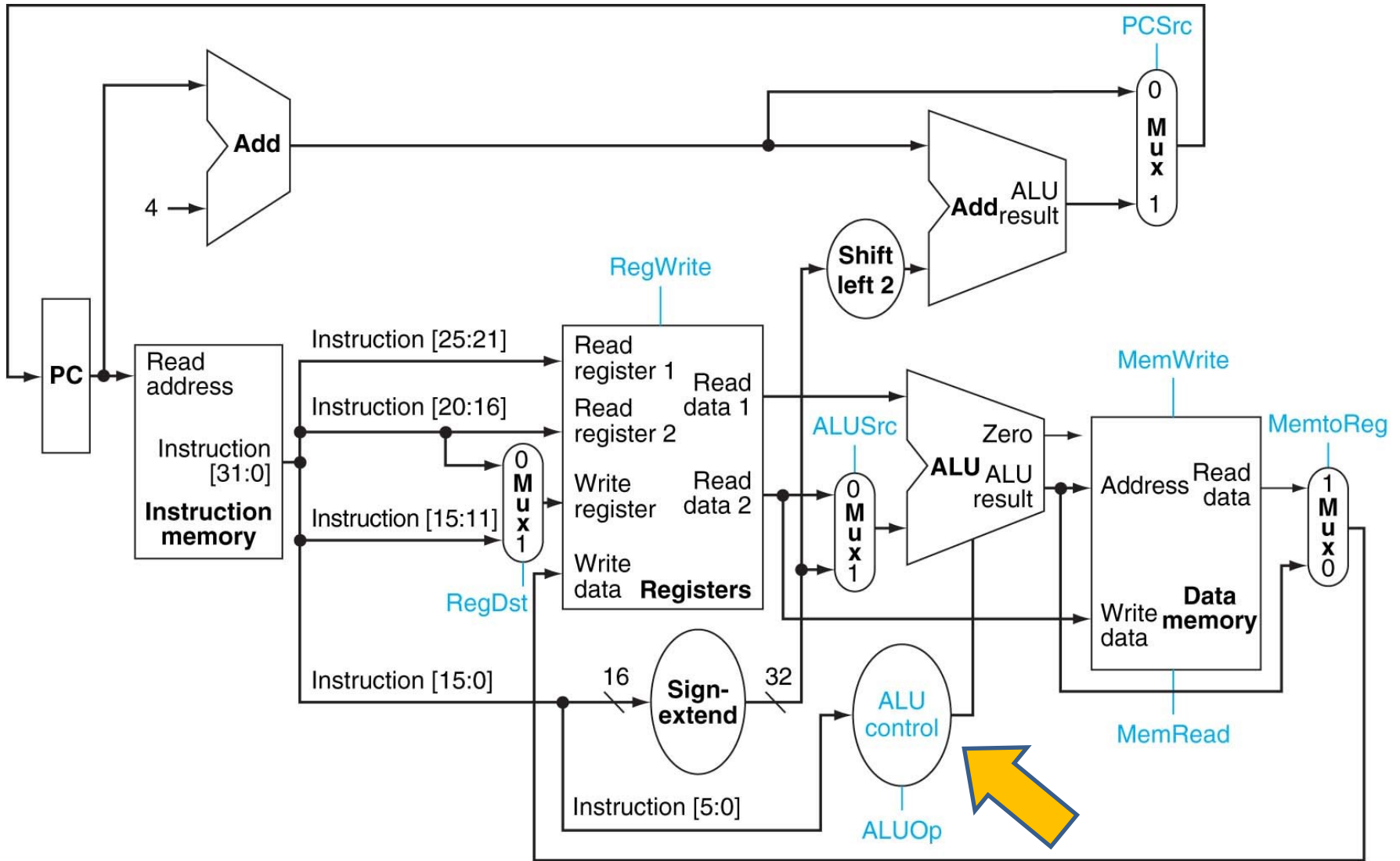


MIPS Básico



Controle da ULA

INSTRUÇÃO	ALU CONTROL
AND – E lógico	0000
OR – Ou lógico	0001
ADD – Soma	0010
SUB – Subtração	0110
SLT – Set on Less Than (menor que)	0111

Unidade Execute

```
PROCESS ( ALU_ctl, Ainput, Binput ) // Gerar ALU_ctl
BEGIN
  -- Seleciona a operação da ALU
  CASE ALU_ctl IS
    -- Operação E lógico
    WHEN "000" => ALU_output_mux <= Ainput AND Binput;
    -- Operação OU lógico
    WHEN "001" => ALU_output_mux <= Ainput OR Binput;
    -- Operação de Soma
    WHEN "010" => ALU_output_mux <= Ainput + Binput;
    -- Operação de Subtração
    WHEN "110" => ALU_output_mux <= Ainput - Binput;
    -- Operação SLT
    WHEN "111" => ALU_output_mux <= Ainput - Binput ;
    WHEN OTHERS => ALU_output_mux <= X"00000000" ;
  END CASE;
END PROCESS;
```

Ações da ULA por Instrução

Instruction opcode	ALUOp	Instruction operation	Funct field	Desired ALU action	ALU control input
LW	00	load word	XXXXXX	add	0010
SW	00	store word	XXXXXX	add	0010
Branch equal	01	branch equal	XXXXXX	subtract	0110
R-type	10	add	100000	add	0010
R-type	10	subtract	100010	subtract	0110
R-type	10	AND	100100	AND	0000
R-type	10	OR	100101	OR	0001
R-type	10	set on less than	101010	set on less than	0111

Gerado pela
Unidade de
Controle

Bits úteis do
campo *Function*
de instruções
R-format

Sinais de
controle da ULA
para seleção de
operação

Unidade de Controle

Port (...

```
    ALUop : OUT  STD_LOGIC_VECTOR( 1 DOWNT0 0 );  
    ...);
```

...

Architecture ...

...

```
    ALUOp( 1 )    <= R_format;  
    ALUOp( 0 )    <= Beq;
```

...

Ações da ULA por Instrução

Instruction opcode	ALUOp	Instruction operation	Funct field	Desired ALU action	ALU control input
LW	00	load word	XXXXXX	add	0010
SW	00	store word	XXXXXX	add	0010
Branch equal	01	branch equal	XXXXXX	subtract	0110
R-type	10	add	100000	add	0010
R-type	10	subtract	100010	subtract	0110
R-type	10	AND	100100	AND	0000
R-type	10	OR	100101	OR	0001
R-type	10	set on less than	101010	set on less than	0111

Gerado pela
Unidade de
Controle

Bits úteis do
campo *Function*
de instruções
R-format

Sinais de
controle da ULA
para seleção de
operação

Resumo de ALU Control

ALUOp		Funct field						Operation
ALUOp1	ALUOp0	F5	F4	F3	F2	F1	F0	
0	0	X	X	X	X	X	X	0010
0	1	X	X	X	X	X	X	0110
1	0	X	X	0	0	0	0	0010
1	X	X	X	0	0	1	0	0110
1	0	X	X	0	1	0	0	0000
1	0	X	X	0	1	0	1	0001
1	X	X	X	1	0	1	0	0111

Ajustar nomes corretos e entradas adicionais no código da unidade EXECUTE:

$ALU_ctl(2) \leq ALUOp0 \text{ OR } (ALUOp1 \text{ AND } F1);$

Resumo de ALU Control

ALUOp		Funct field						Operation
ALUOp1	ALUOp0	F5	F4	F3	F2	F1	F0	
0	0	X	X	X	X	X	X	0010
0	1	X	X	X	X	X	X	0110
1	0	X	X	0	0	0	0	0010
1	X	X	X	0	0	1	0	0110
1	0	X	X	0	1	0	0	0000
1	0	X	X	0	1	0	1	0001
1	X	X	X	1	0	1	0	0111

Ajustar nomes corretos e entradas adicionais no código da unidade EXECUTE:

`ALU_ctl(2) <= ALUOp0 OR (ALUOp1 AND F1);`

`ALU_ctl(1) <= NOT (ALUOp1 AND F2);`

Resumo de ALU Control

ALUOp		Funct field						Operation
ALUOp1	ALUOp0	F5	F4	F3	F2	F1	F0	
0	0	X	X	X	X	X	X	0010
0	1	X	X	X	X	X	X	0110
1	0	X	X	0	0	0	0	0010
1	X	X	X	0	0	1	0	0110
1	0	X	X	0	1	0	0	0000
1	0	X	X	0	1	0	1	0001
1	X	X	X	1	0	1	0	0111


Ajustar nomes corretos e entradas adicionais no código da unidade EXECUTE:

$ALU_ctl(2) \leq ALUOp0 \text{ OR } (ALUOp1 \text{ AND } F1);$

$ALU_ctl(1) \leq \text{NOT } (ALUOp1 \text{ AND } F2);$

$ALU_ctl(0) \leq ALUOp1 \text{ AND } (F0 \text{ OR } F3);$

MIPS Básico

 

Resumo de Alterações

- Editar a unidade EXECUTE:
 - Inserir entradas ALUOp e function;
 - Inserir lógica para ALU_ctl;
 - Editar ALU_Result para receber resultado da ULA;
 - Editar Zero para ser ativo sempre que o resultado for zero;
 - Inserir sinais internos adicionais;
 - Inserir o process de operações da ULA.
- Ajustar TLE para interligar novos sinais de controle.

Entrega

- Testar na próxima aula o experimento 5
- Entregar apenas os arquivos vhd modificados.